


BLM1032 Devre Teorisi

Ödev 4

Teslim Tarihi : 20 Aralık 23:59

Teslim Şekli : erkan@ce.yildiz.edu.tr adresine elyazısı çözümlerinizi tarayıp mail atınız.

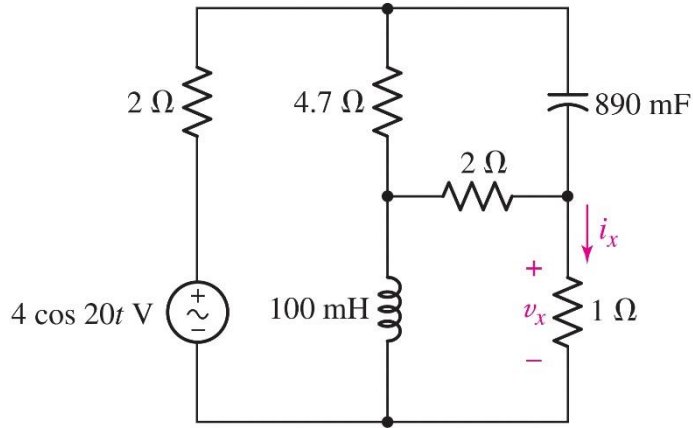- 1) Aşağıda verilen devre için fazör analizini kullanarak v_x gerilimi ile i_x akımını yazınız.



- 2) Aşağıda verilen devre için a-b terminallerinden bakıldındaki Thevenin ve Norton eşdeğer devrelerini bulunuz.

